


Tarea Control con PLCs

Emisión: Mayo 26 de 2026 – Entrega: Hasta Junio 01 de 2026 en Classroom.

Desarrollo en equipos de trabajo del proyecto integrador.

Favor cargar un solo archivo PDF por equipo de trabajo

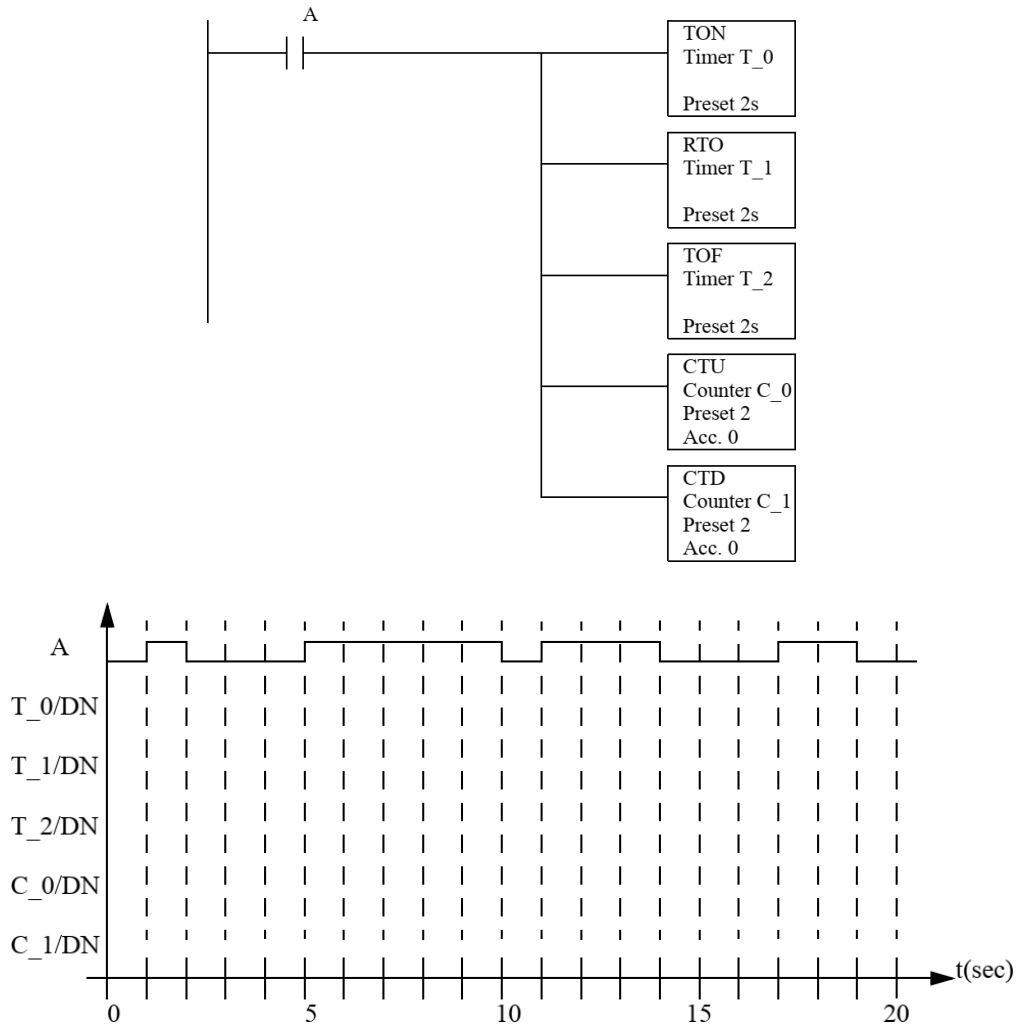1. Draw the timer and counter done bits for the ladder logic below. Assume that the accumulators of all the timers and counters are reset to begin with.



Ref: *Automating Manufacturing Systems with PLCs*, Ch. 9, Hugh Jack, version 5.0, 2007

2. Programación GRAFCET y LADDER

Desarrolle y valide, preferiblemente en Studio 5000, un programa secuencial aplicado a un caso de automatización de manufactura, diferente al proyecto integrador, con al menos 5 etapas, primero en Grafcet (Presente gráfica) y luego en Ladder a la manera de Grafcet; es decir, dividiendo la programación en memorización de etapas y en activación de salidas.

La secuencia debe contener permisivos e interlocks, al menos una bifurcación en AND y una bifurcación en OR debidamente justificadas mediante una descripción del caso de aplicación considerado. Cite las fuentes consultadas.